



# Aula 9

## Aritmética Computacional

### Aritmética Inteira





# Principais Arquiteturas Aritméticas

## ■ Pilha:

- As operações são sempre realizadas com os argumentos na pilha e o resultado é também armazenado na pilha.

Ex.: calculadoras HP, Linguagem Forth, x87(ST0-ST7, 80 bits)

## ■ Acumulador:

- As operações são feitas sobre registradores (incluindo A) e o resultado armazenado em um registrador especial chamado Acumulador (A)

Ex.: Z80, 8051

## ■ Registrador-Registrador:

- As operações são feitas sobre registradores e o resultado é armazenado em qualquer registrador.

Ex.: RISC-V, MIPS, ARM

## ■ Registrador-Memória:

- As operações aritméticas buscam um dos argumentos na memória e armazenam o resultado em um registrador.

Ex.: x86, EM64T





# Unidade Lógica e Aritmética

- A arquitetura RV32I necessita uma ULA de 32 bits
- Para exemplificar, construiremos uma ULA com as seguintes operações:
  - Soma e subtração em complemento de 2
  - Operações lógicas **and**, **or** e **nor** (só para exemplificar)
  - Suporte à instrução **slt**
  - detecção de overflow (no RISC-V não é implementada)
  - detecção de igualdade


# Elementos Básicos

## ■ Multiplexador

  

# Elementos Básicos

## ■ Somador

 


Inputs			Outputs		Comments
a	b	CarryIn	CarryOut	Sum	
0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 00_{\text{two}}$
0	0	1	0	1	$0 + 0 + 1 = 01_{\text{two}}$
0	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 01_{\text{two}}$
0	1	1	1	0	$0 + 1 + 1 = 10_{\text{two}}$
1	0	0	0	1	$1 + 0 + 0 = 01_{\text{two}}$
1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1 = 10_{\text{two}}$
1	1	0	1	0	$1 + 1 + 0 = 10_{\text{two}}$
1	1	1	1	1	$1 + 1 + 1 = 11_{\text{two}}$

Obs.: Rever a implementação com portas lógicas




# ULA de 1-bit

Operações de soma, and, or :

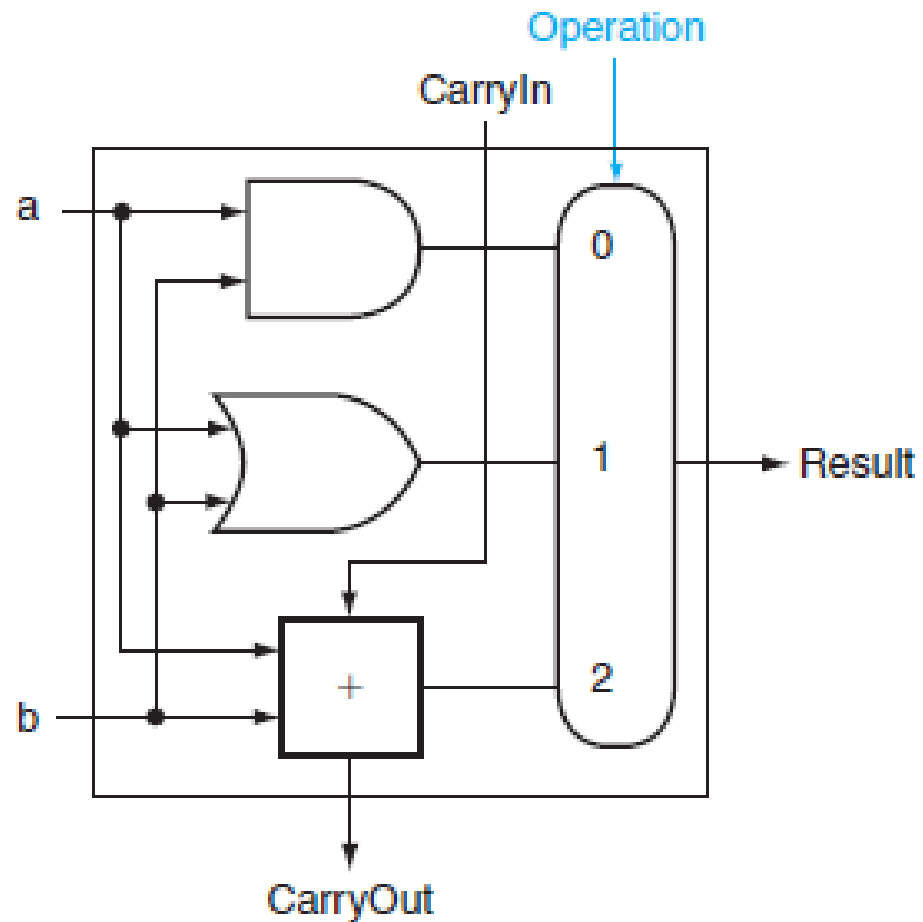


# ULA de 32 bits

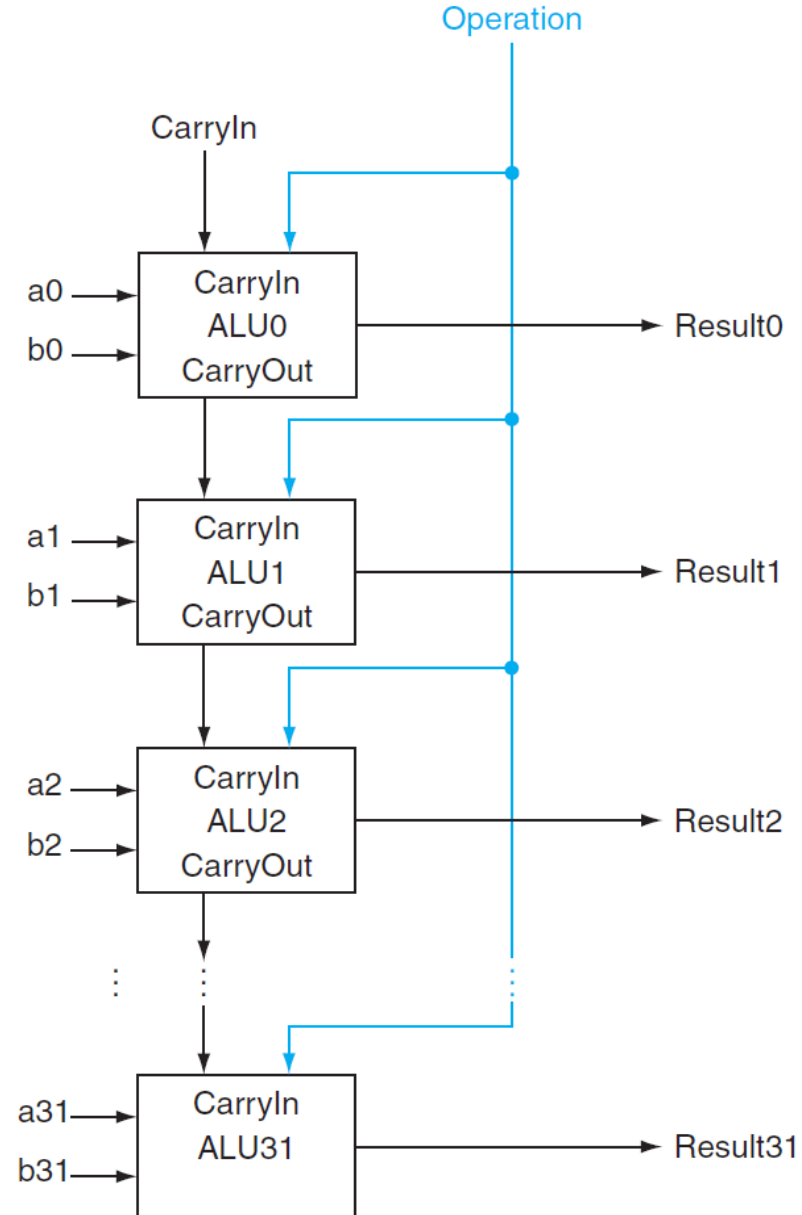



## Incluindo Subtração:

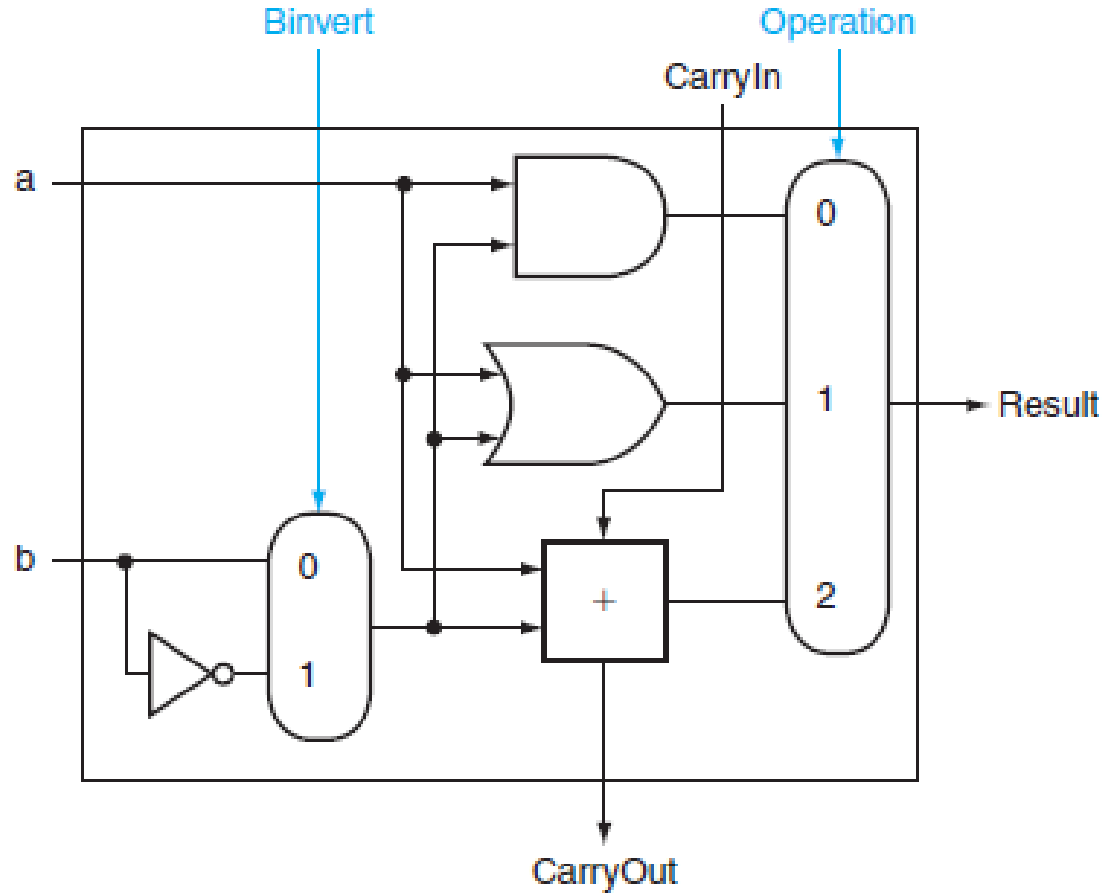

Eis um dos motivos do uso do complemento de 2!


Obs.: Em Complemento de 2:  $a - b = a + (\bar{b} + 1)$




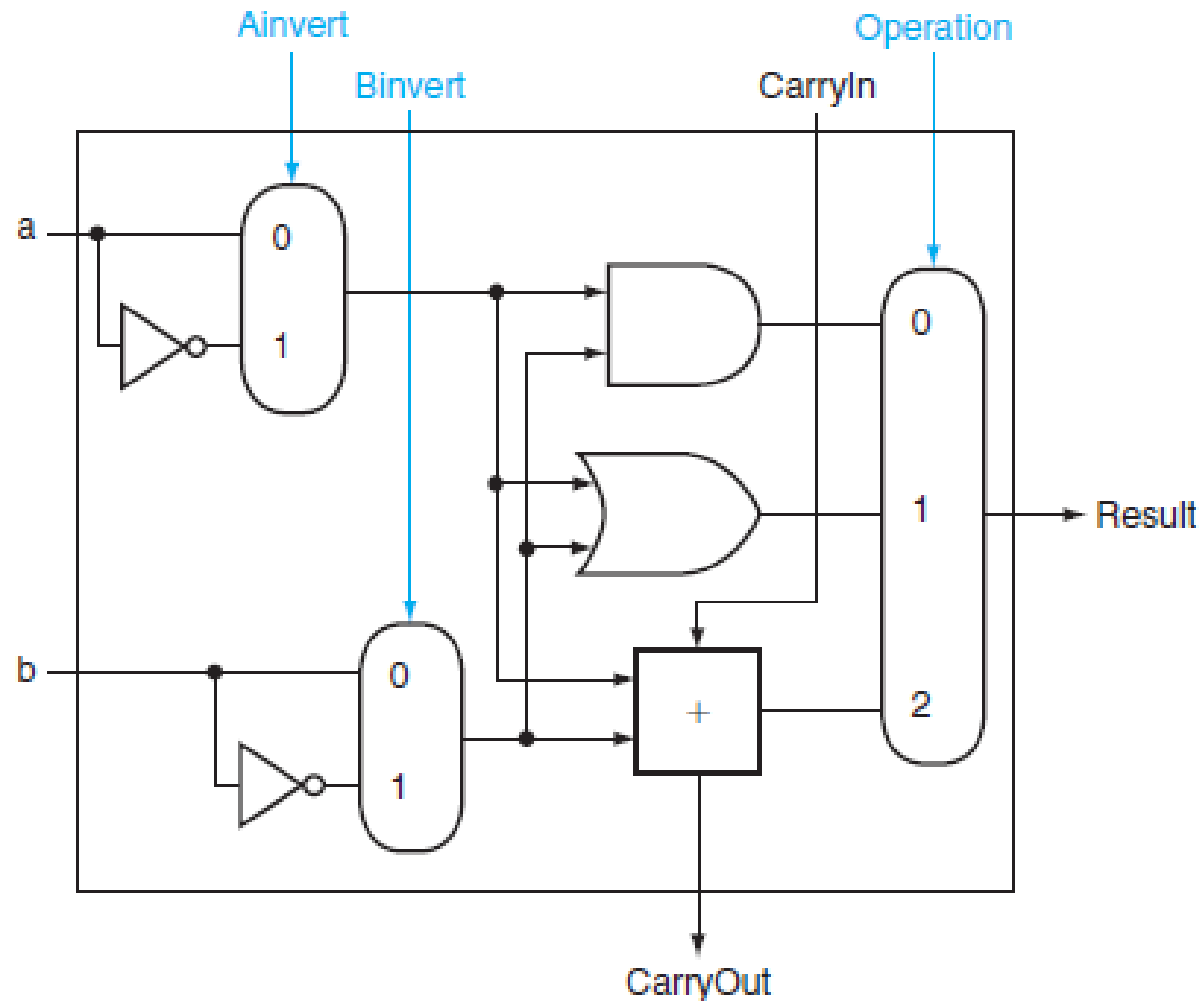
# Operação nor:

Pelo Teorema de DeMorgan:  $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$






# Instrução slt:

- A instrução **slt** gera saída 1 se  $R[rs1] < R[rs2]$ , e 0 caso contrário.  
Assim, todos os bits, com exceção do bit menos significativo, são fixados em zero.
- O bit menos significativo depende do resultado da comparação.
- Inclui-se uma entrada chamada **Less**




## ULA de 1-bit com slt (entrada Less)

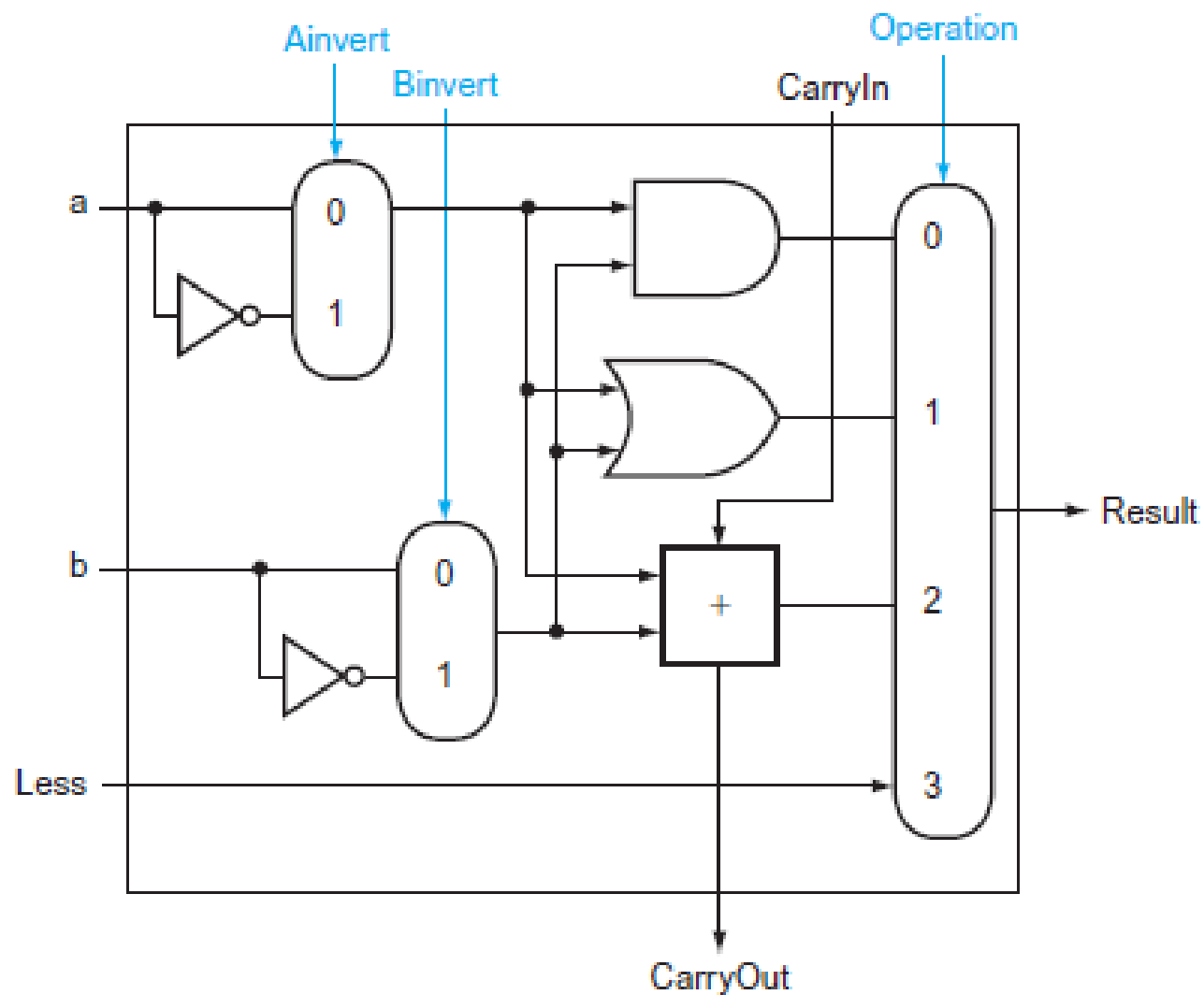


## Calculando slt

- O bit menos significativo da ULA deve ser 1 se  $A < B$
- Calcula-se este valor subtraindo A de B e tomando-se o bit mais significativo (“Sinal”):
  - se  $A - B < 0$  então  $A < B$
- Utiliza-se o próprio subtrator da ULA para obter este valor, modificando-se o último estágio
- Cuidar que pode ocorrer overflow!!!

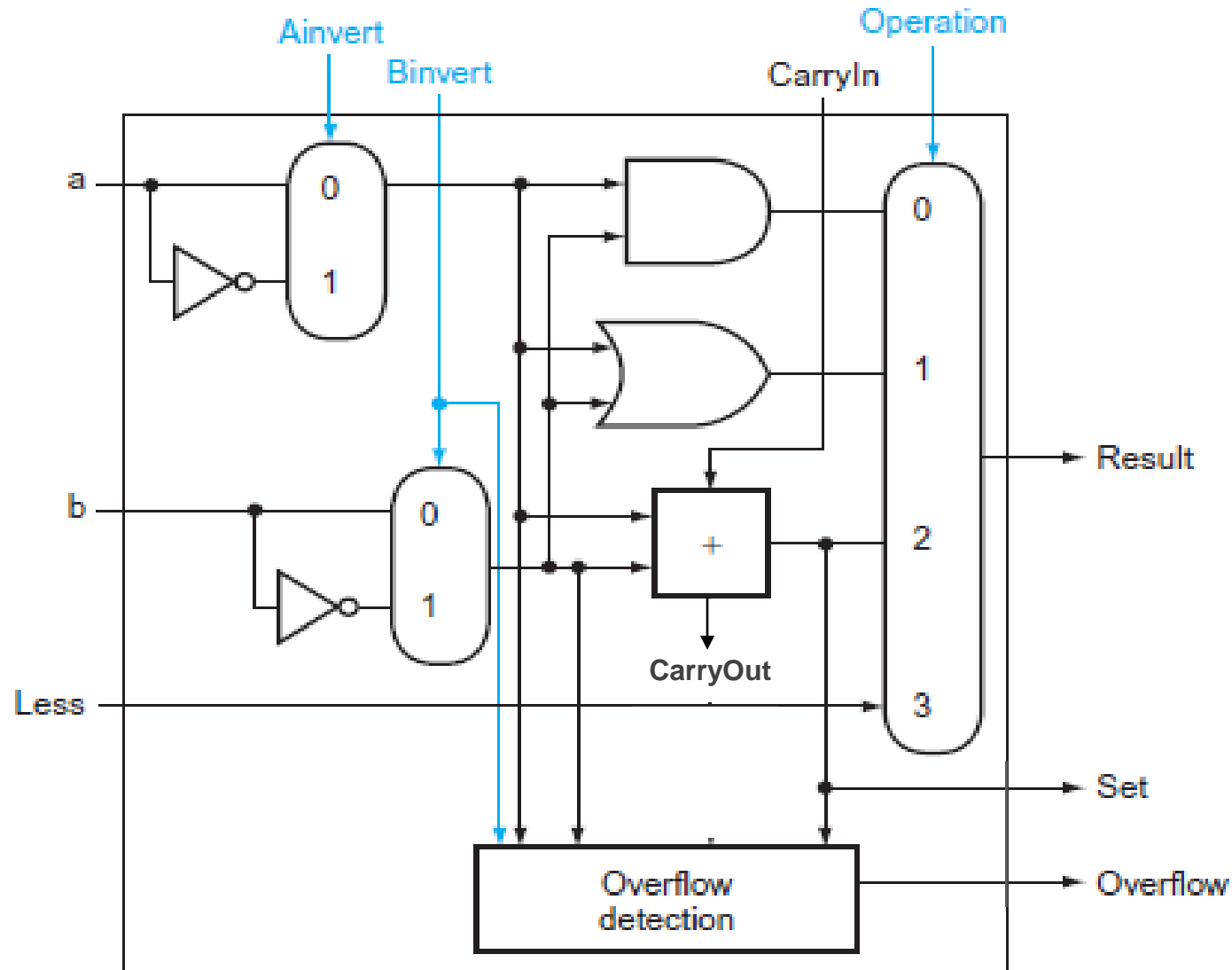
# Último estágio da ULA, com Set e detector Overflow



Forma alternativa:

 

# ULA de 32 bits

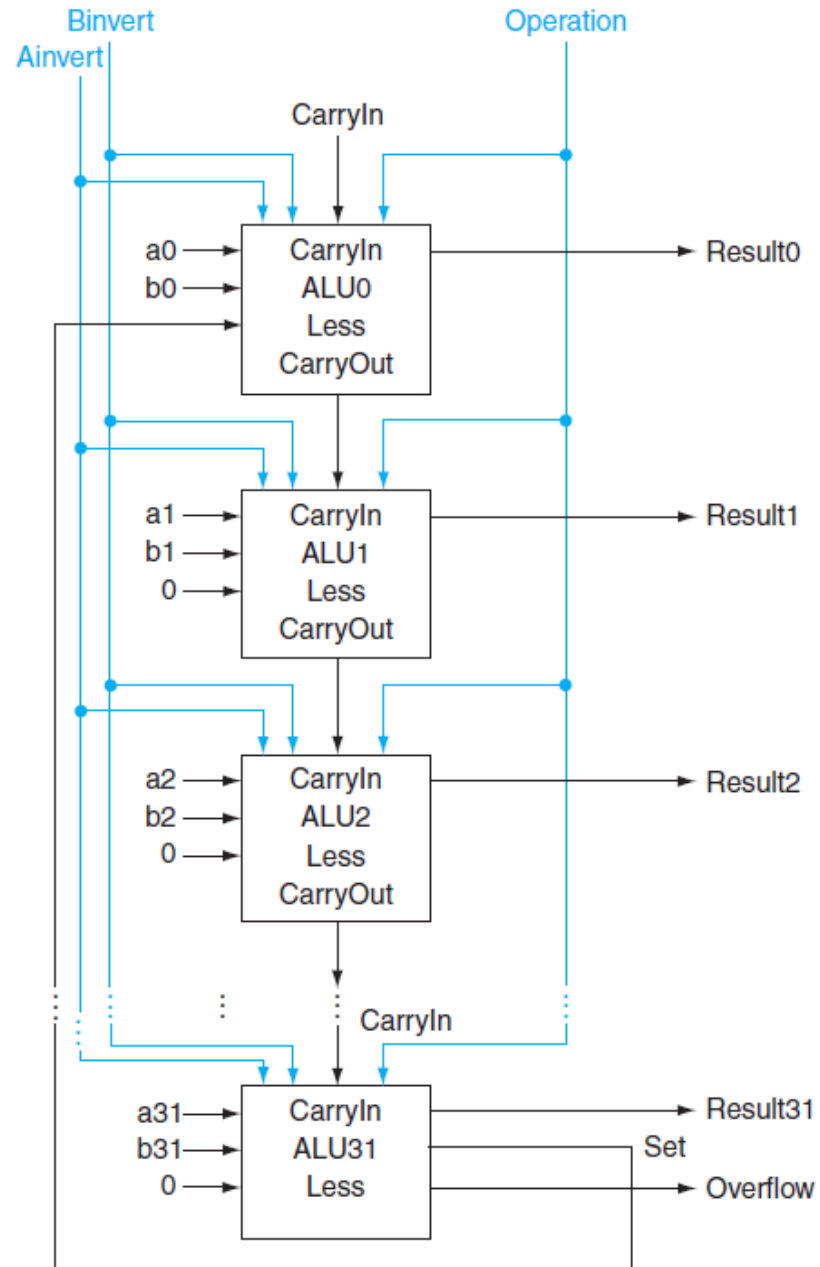




# Testando igualdade

- As instruções bne e beq testam se dois valores são iguais ou não
- Para testar igualdade subtrai-se os dois operandos e testa-se se o resultado é zero:
  - $A = B$  se  $A - B = 0 = \text{Result}$
  - Teste se o resultado é zero: operação NOR entre os bits do resultado
  - $\text{Zero} = \overline{(\text{Result}_0 + \text{Result}_1 + \text{Result}_2 + \cdots + \text{Result}_{31})}$


# ULA 32 bits com Comparação

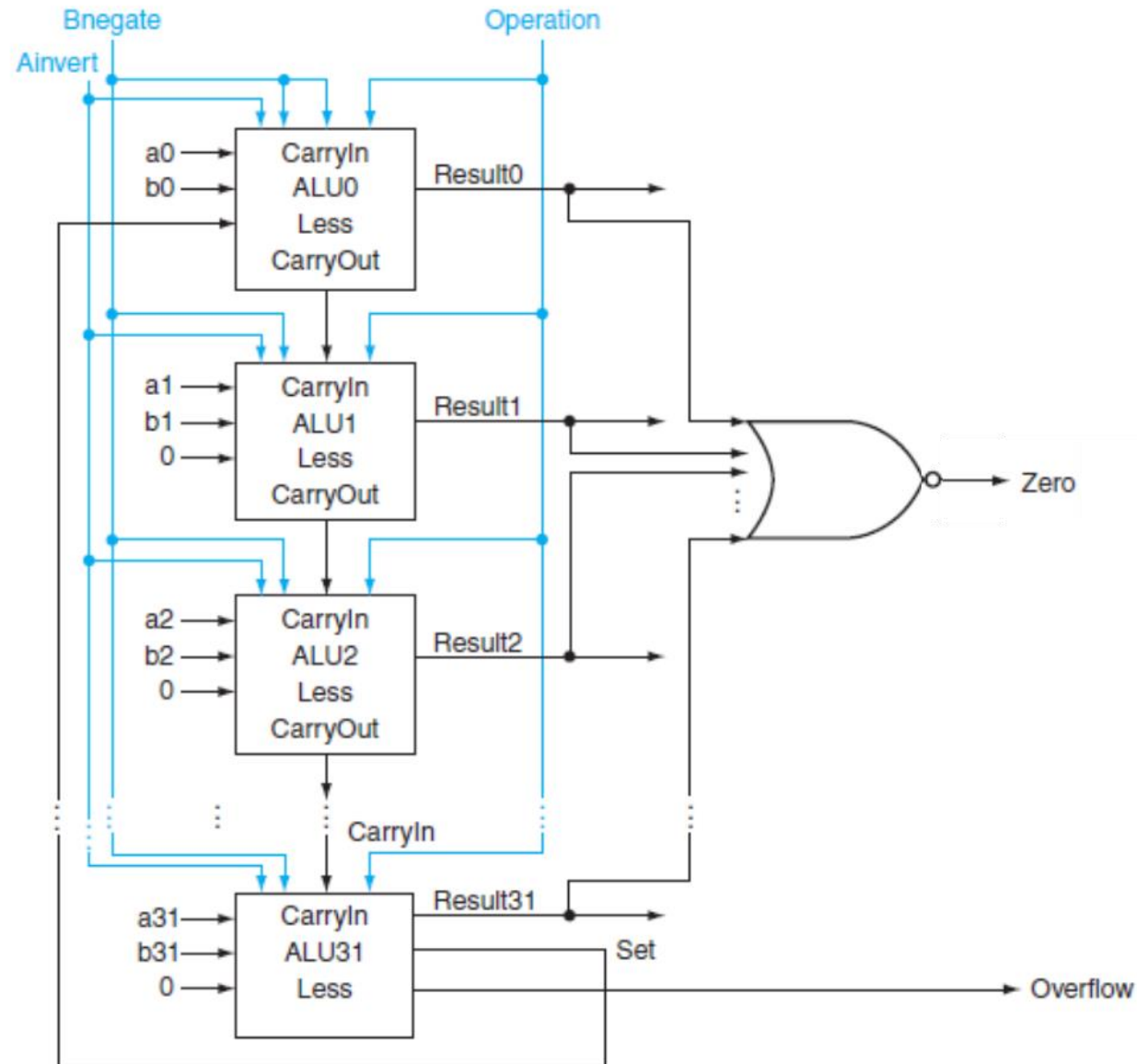



# ULA: Linhas de Controle e Simbologia

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set less than
1100	NOR

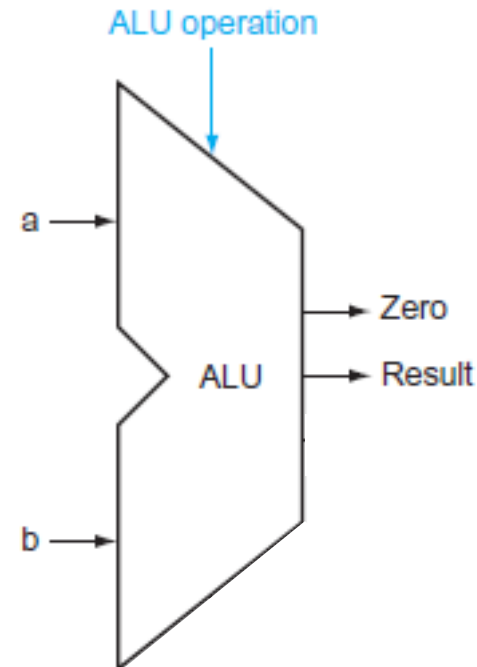

Obs.: Quais os tamanhos das linhas?

# Implementação em Verilog

Cuidar pois esta não é uma implementação do projeto feito anteriormente!!!!

```
1  /*
2  * ALU
3  * Arithmetic Logic Unit with control signals as defined by the COD book.
4  */
5  module ALU (
6      input signed [31:0] iA, iB,
7      input [3:0] iControl,
8      output oZero,
9      output [31:0] oALUresult
10 );
11
12 assign oZero = (oALUresult == 32'b0);
13
14 always @(*)
15 begin
16     case (iControl)
17         4'b0000:
18             oALUresult = iA & iB;
19         4'b0001:
20             oALUresult = iA | iB;
21         4'b0010:
22             oALUresult = iA + iB;
23         4'b0110:
24             oALUresult = iA - iB;
25         4'b0111:
26             oALUresult = (iA < iB? 32'd1 : 32'd0);
27         default:
28             oALUresult = 32'b0;
29     endcase
30 end
31 endmodule
```





# Multiplicação

- Mais complexa do que a adição
    - realizada através de deslocamento e adição
  - Requer mais tempo e mais área de chip que a soma
  - Veremos apenas três versões
  - Números negativos: converta para sem sinal (número natural), multiplique usando o algoritmo clássico e defina o sinal do resultado.
- existem técnicas mais eficientes, que não serão tratadas neste curso (vide Algoritmo de Booth)


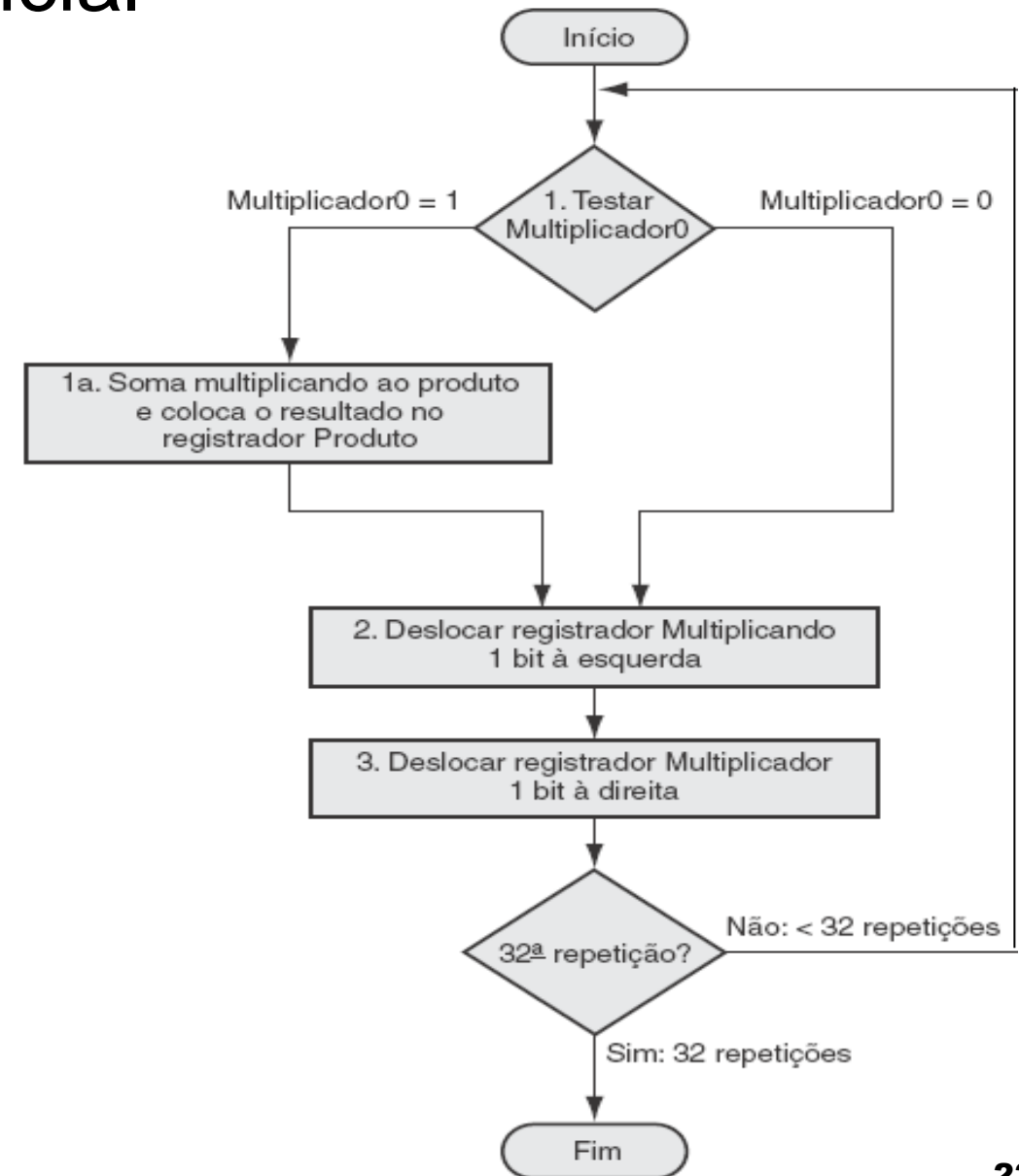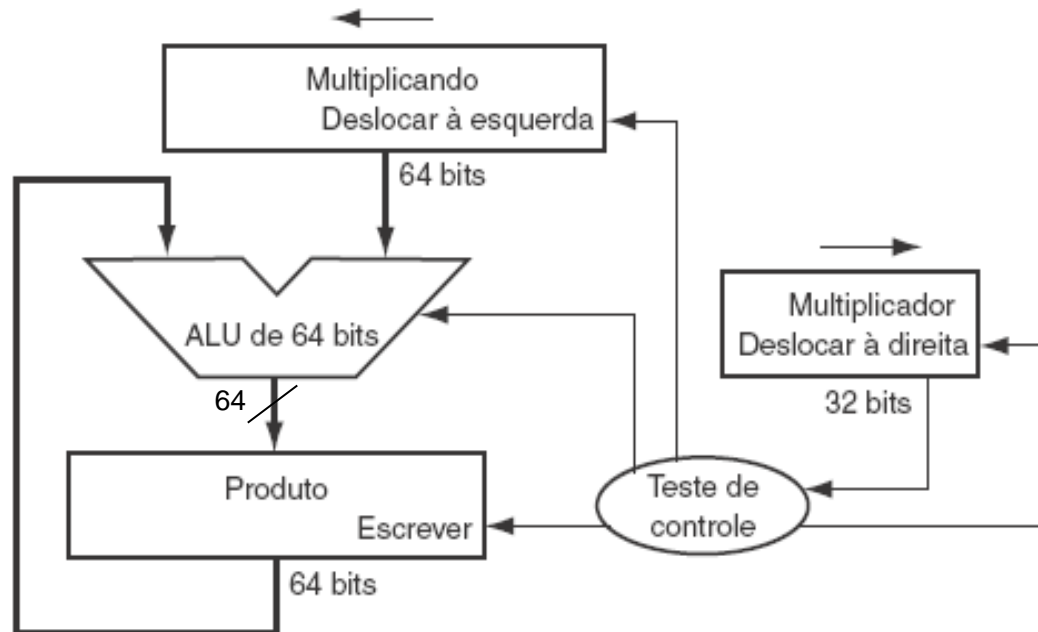
# Multiplicação: Versão Sequencial



0010 (multiplicando)  
x 1011 (multiplicador)


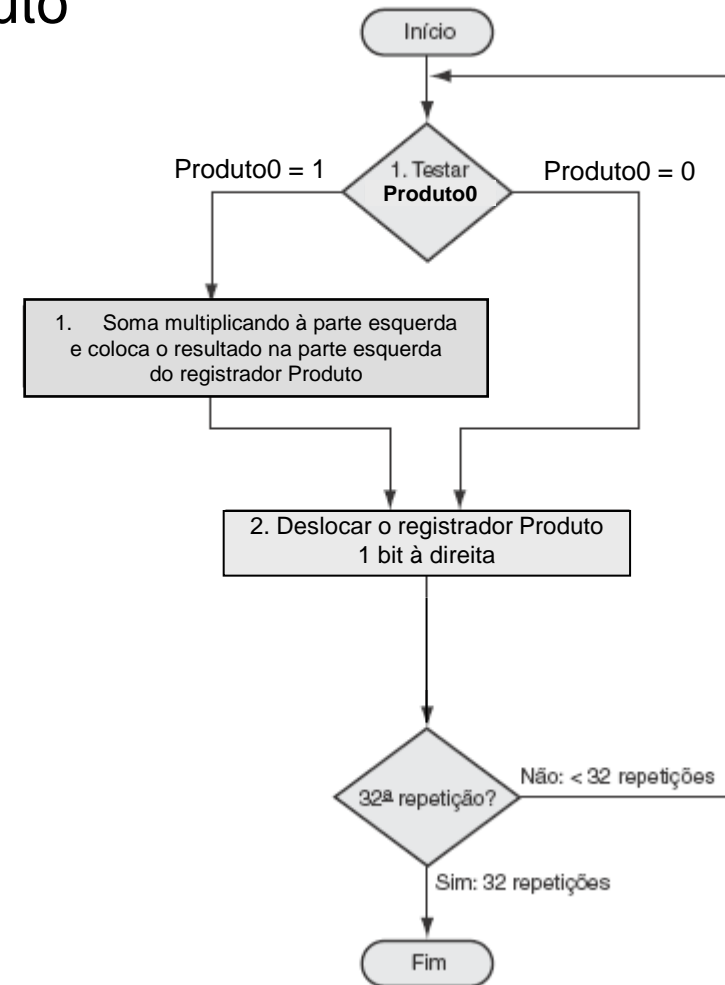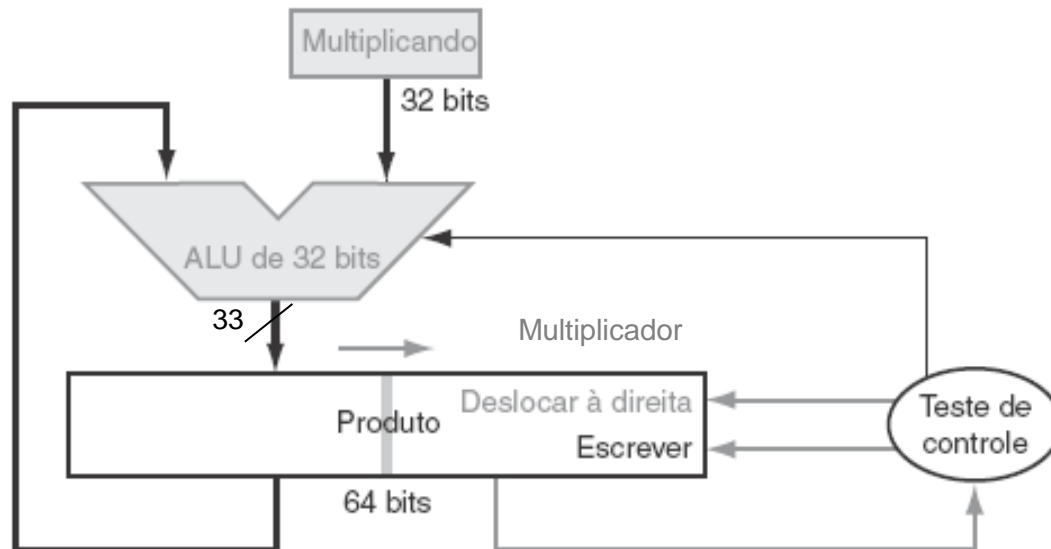
# Multiplicação: Versão Sequencial Refinada

O multiplicador inicia na metade direita do produto

0010 (multiplicando)  
x 1011 (multiplicador)




Tempo de atraso?




# Multiplicação: Versão Combinacional

- Maior área em chip
- Maior custo
- Tempo de atraso?

-Versão com menor atraso

 

**FIGURE 3.8 Fast multiplication hardware.** Rather than use a single 32-bit adder 31 times, this hardware “unrolls the loop” to use 31 adders and then organizes them to minimize delay.

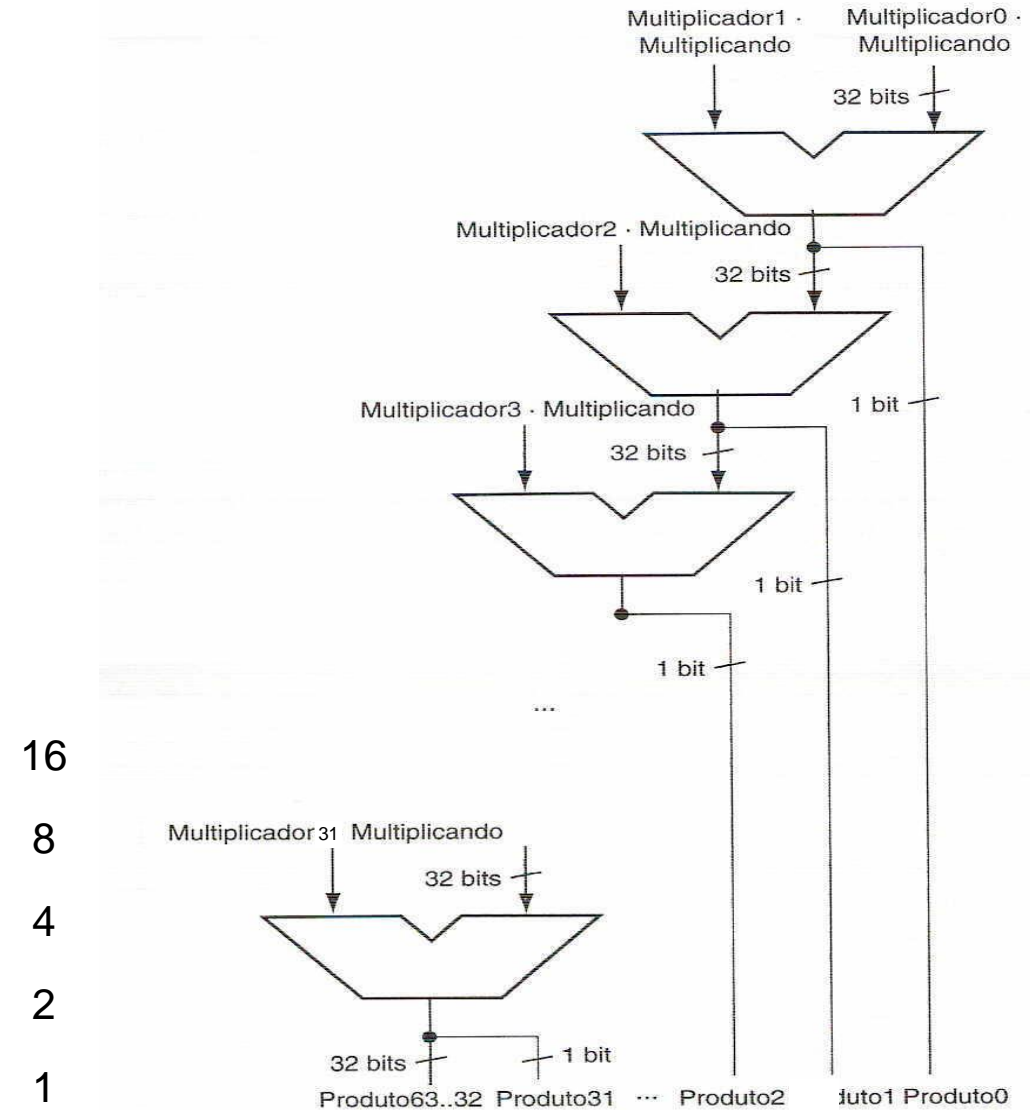



# Divisão Inteira

- Operação recíproca da multiplicação
- Também será visto apenas o algoritmo clássico usado para números naturais
- Ainda menos frequente e mais peculiar


$$13270 \overline{) 13}$$

$$110100 \overline{) 101}$$


- $\text{Dividendo} = \text{Divisor} \times \text{Quociente} + \text{Resto}$



# Divisão: Versão Sequencial

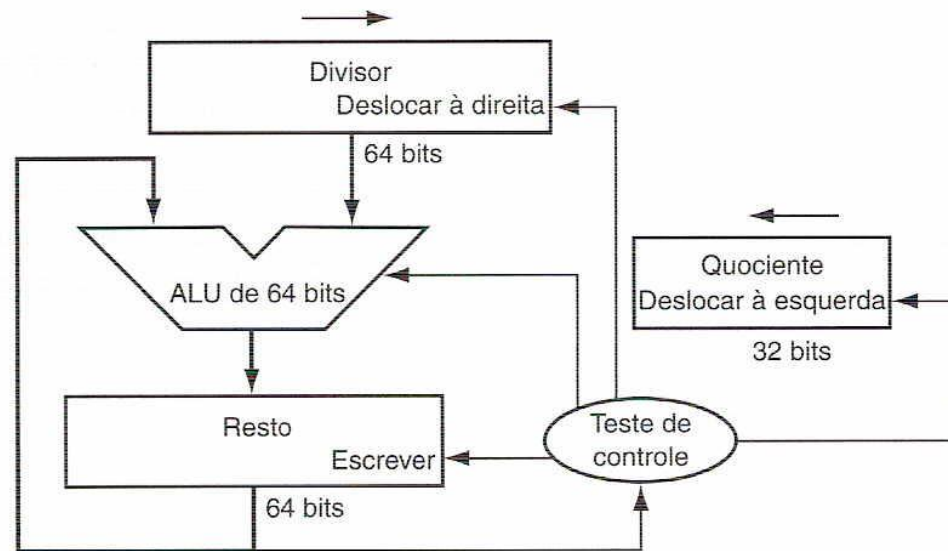

Obs.: Existem versões otimizadas

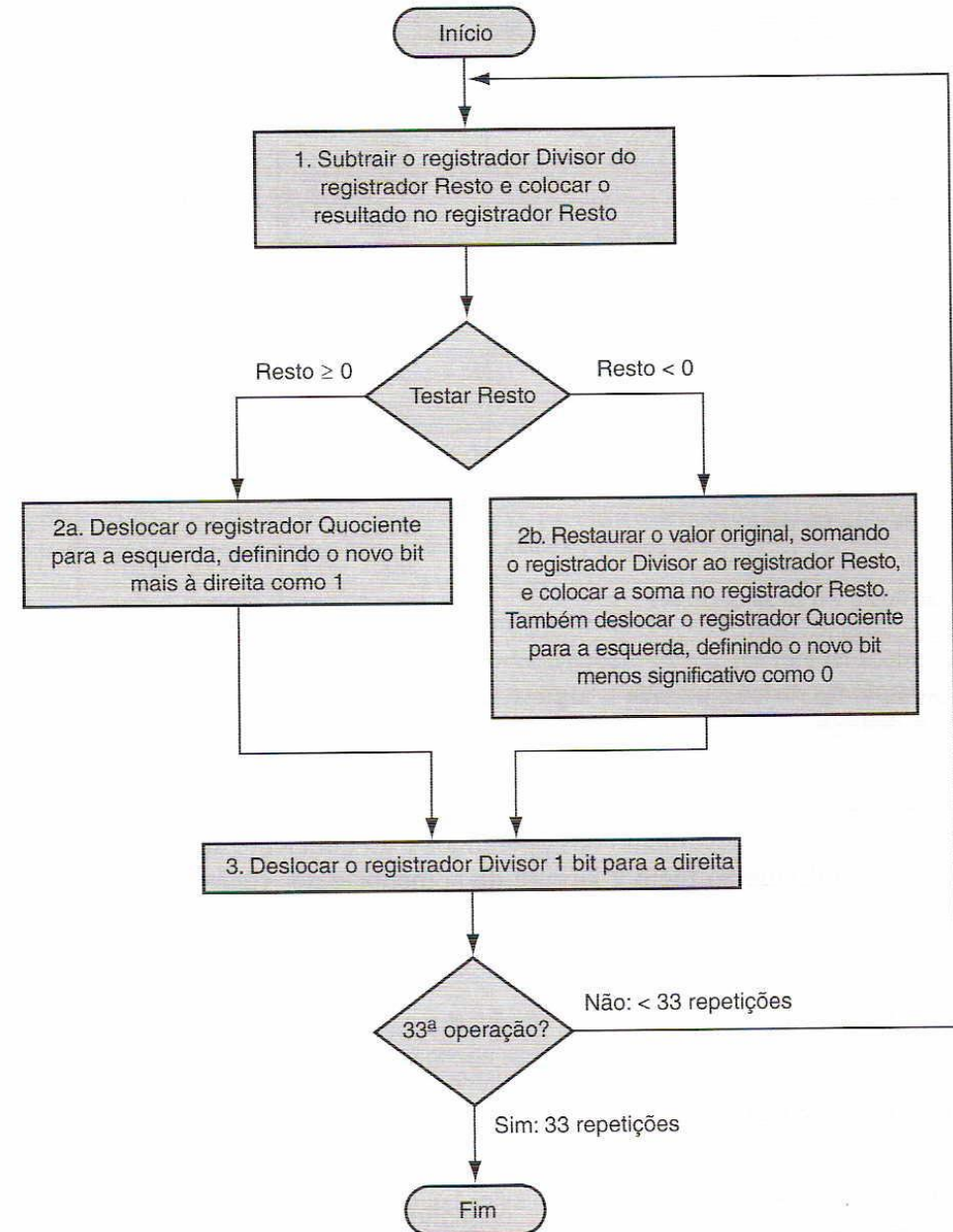





# Multiplicação e Divisão inteira em complemento de 2

Os algoritmos clássicos apenas funcionam com números sinal e magnitude.  
Devemos operar com os módulos dos operandos e ajustar o sinal do(s) resultado(s).

## **Ajuste do sinal do resultado da multiplicação:**

Basta verificar se os sinais do multiplicando e do multiplicador são iguais ou diferentes, definindo assim o sinal do produto.

## **Ajuste dos resultados da divisão:**

Precisamos definir o sinal do quociente e do resto.

$$\text{Dividendo} = \text{Quociente} \times \text{Divisor} + \text{Resto}$$

- $7 \div 2 \rightarrow 7 = 3 \times 2 + 1$
- $(-7) \div 2 \rightarrow -7 = (-3) \times 2 + (-1)$
- $7 \div (-2) \rightarrow 7 = (-3) \times (-2) + 1$
- $(-7) \div (-2) \rightarrow -7 = 3 \times (-2) + (-1)$

Regra: Quociente: Mesma regra da multiplicação.

Resto: Mesmo sinal do Dividendo.



# Aritmética inteira na ISA RV32IM - Multiplier

- Adição e subtração: não sinaliza overflow!
  - add, addi, sub # não há subi
    - Ex.: `addi t0, t1, -4` #  $t0 = t1 - 4$  sempre com extensão de sinal
- Multiplicação: precisa de 64 bits para o resultado
  - mul # LSW da multiplicação
  - mulh # MSW da multiplicação
  - mulhu # MSW considerando os operandos sem sinal
  - mulhsu # MSW considerando um signed e outro unsigned
    - Ex.: `mul t0, t1, t2` #  $t0 = \text{Lower}\{t1 \times t2\}$
- Divisão: requer 2 resultados de 32 bits
  - div, divu Cálculo do quociente
    - Ex.: `divu t0, t1, t2` #  $t0 = \text{floor}(t1/t2)$
    - Não sinaliza erro em caso divisão por zero!
  - rem, remu Cálculo do resto
    - Ex.: `rem t0, t1, t2` #  $t0 = t1 \% t2$